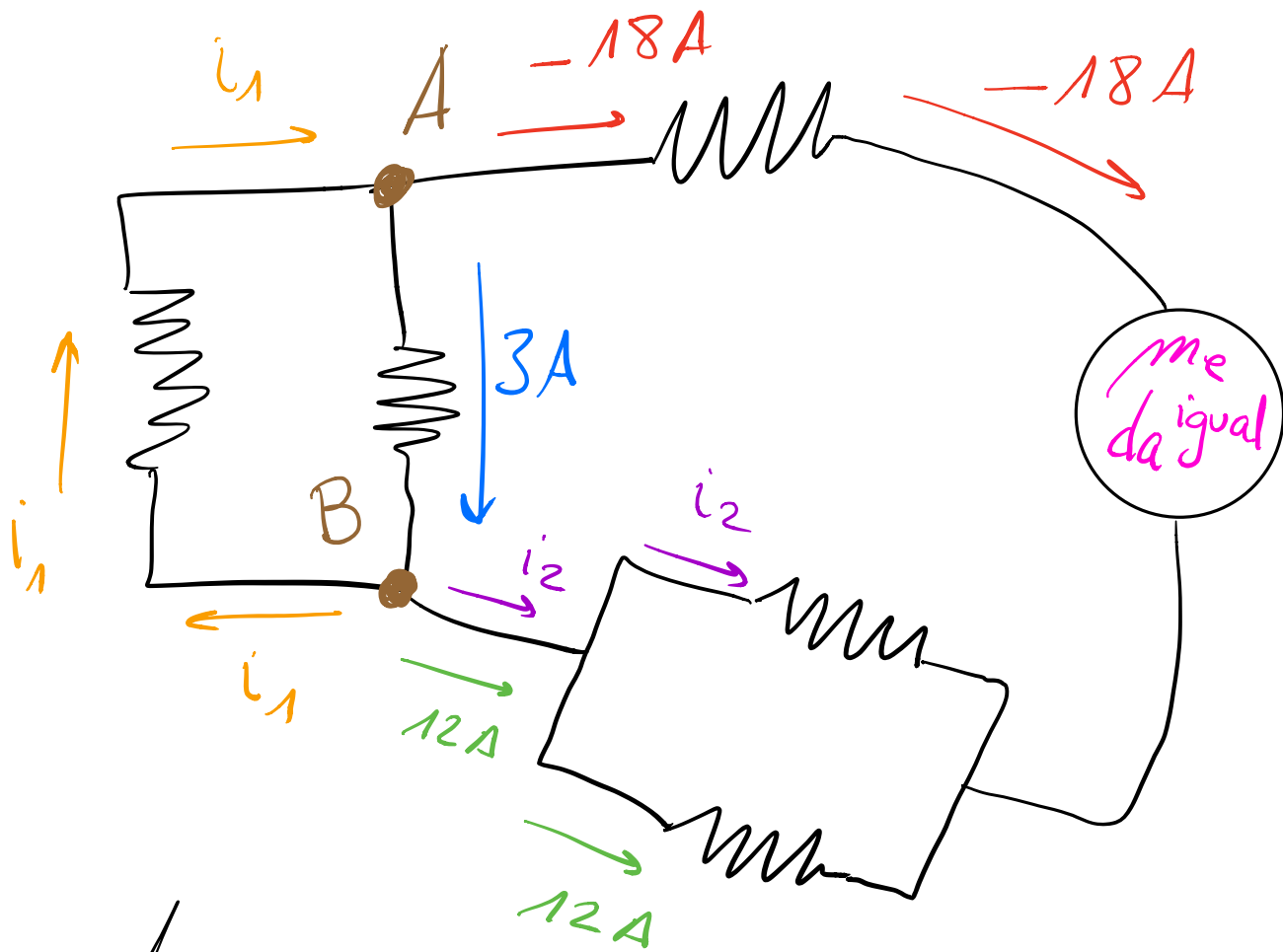


Vamos a abordar el asunto de forma razonada, sin trucos.



Analizo el nodo A.

$$i_1 = -18A + 3A = \underline{\underline{-15A}}$$

entra sale

Ahora me fijo en el modo B.

Entonces = $3A = 12A + i_2$

$$3A = i_1 + 12A + i_2$$

$-15A$

$$i_2 = 3A + 15A - 12A = \underline{\underline{6A}}$$



sala.markesa.com